

Introduzione al Digital Logic Design usando il linguaggio VHDL

Pietro Lorefice

Linux & Firmware Engineer, Develer



Pietro Lorefice pietro@develer.com

OBIETTIVI

- Prendere familiarità con la logica digitale
- Acquisire le basi per il design di logica digitale complessa
- Apprendere il linguaggio VHDL per la descrizione di hardware digitale




Pietro Lorefice pietro@develer.com

HARDWARE

Digilent Nexys A7

 - Xilinx Artix-7 XC7A100T-1CSG324C
- 15,850 Logic Slices
- 450 MHz+ internal clocks
- 128MiB DDR2



Pietro Lorefice pietro@develer.com

SOFTWARE

GHDL

GHDL

- Simulatore open-source per il linguaggio VHDL

GTKWave

- Visualizzatore di forme d'onda open-source



Pietro Lorefice pietro@develer.com

LAB SETUP

- Scaricare e installare GHDL: **<http://ghdl.free.fr/>**
- Scaricare e installare GTKWave: **<http://gtkwave.sourceforge.net/>**
- Eseguire il clone del repository Git all'URL:

<https://github.com/plorefice/vhdl-techlab-2019>



Pietro Lorefice pietro@develer.com

COS'È LA LOGICA DIGITALE

“

*Insieme di regole di inferenza che operano su dei valori digitali (**bit**)* ”


- Un bit può trovarsi in uno solo di due possibili stati: “**1**” o “**0**”
 - Il valore “**1**” del bit viene detto anche “*stato logico alto*” o “*vero*”
 - Il valore “**0**” del bit viene detto anche “*stato logico basso*” o “*falso*”
- La logica digitale definisce le operazioni effettuabili sui bit, e le regole che le governano



Pietro Lorefice pietro@develer.com

LOGICA DIGITALE “CMOS”

 - Una di molte famiglie di logiche digitali (TTL, ECL, ...)
- Lo stato logico di un bit è rappresentato da un livello di tensione (es. 0V ~ 5V)
 - Tipicamente 0V rappresenta lo “0”, mentre 5V corrisponde a “1”
- L'elemento fondamentale di questa famiglia logica è il **MOSFET**





By jjbeard - From Scratch in Inkcape 0.43, Public Domain
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=829707>



Pietro Lorefice pietro@develer.com

PORTA “NOT” CMOS

  - L'elemento fondamentale di ogni famiglia logica è la porta **NOT**
 - In logica CMOS, una porta NOT è costituita da un p-MOS e un n-MOS così disposti



$$Q = \neg A$$

| A | Q |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

By Abaddon1337 - Own work, CC BY-SA 3.0
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19163930>



BLOCCHI FONDAMENTALI

- L'elemento fondamentale della logica digitale è la porta **NOT**

 



Tabella di verità

| A | Q |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |



BLOCCHI FONDAMENTALI


AND

 

$$Q = A \cdot B$$

| A | B | Q |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |


OR

 

$$Q = A + B$$

| A | B | Q |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |

XOR

 


$$Q = A \oplus B$$

| A | B | Q |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |



BLOCCHI FONDAMENTALI


NAND

 

$$Q = \neg(A \cdot B)$$

| A | B | Q |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |


NOR

 

$$Q = \neg(A + B)$$

| A | B | Q |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |

XNOR

 



$$Q = \neg(A \oplus B)$$

| A | B | Q |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |




  ESEMPIO — EQUALITY TESTER

- Realizzare un componente che dati due bit in ingresso, **A** e **B**, produca in uscita:
 - '1' se **A == B**
 - '0' altrimenti



XNOR !!

 

| A | B | Q |
|----------|----------|----------|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |



VHDL — INTRODUZIONE

- Linguaggio di *descrizione hardware*
- Utilizzato nella descrizione di sistemi digitali e mixed-signals (FPGA, ASIC, ...)
- Sintatticamente basato su *Ada*



Pietro Lorefice pietro@develer.com


VHDL — SCOPE

- Linguaggio orientato sia alla **sintesi** che alla **simulazione** di sistemi digitali
 - **Sintesi**: processo di traduzione di un design ad un livello d'astrazione inferiore
 - Ad es. implementazione di un design in FPGA o realizzazione di ASICs
 - **Simulazione**: processo di esecuzione di un design in un ambiente software
 - Ad es. scrittura di test cases per la verifica di un design




Pietro Lorefice pietro@develer.com

VHDL — SINTESI

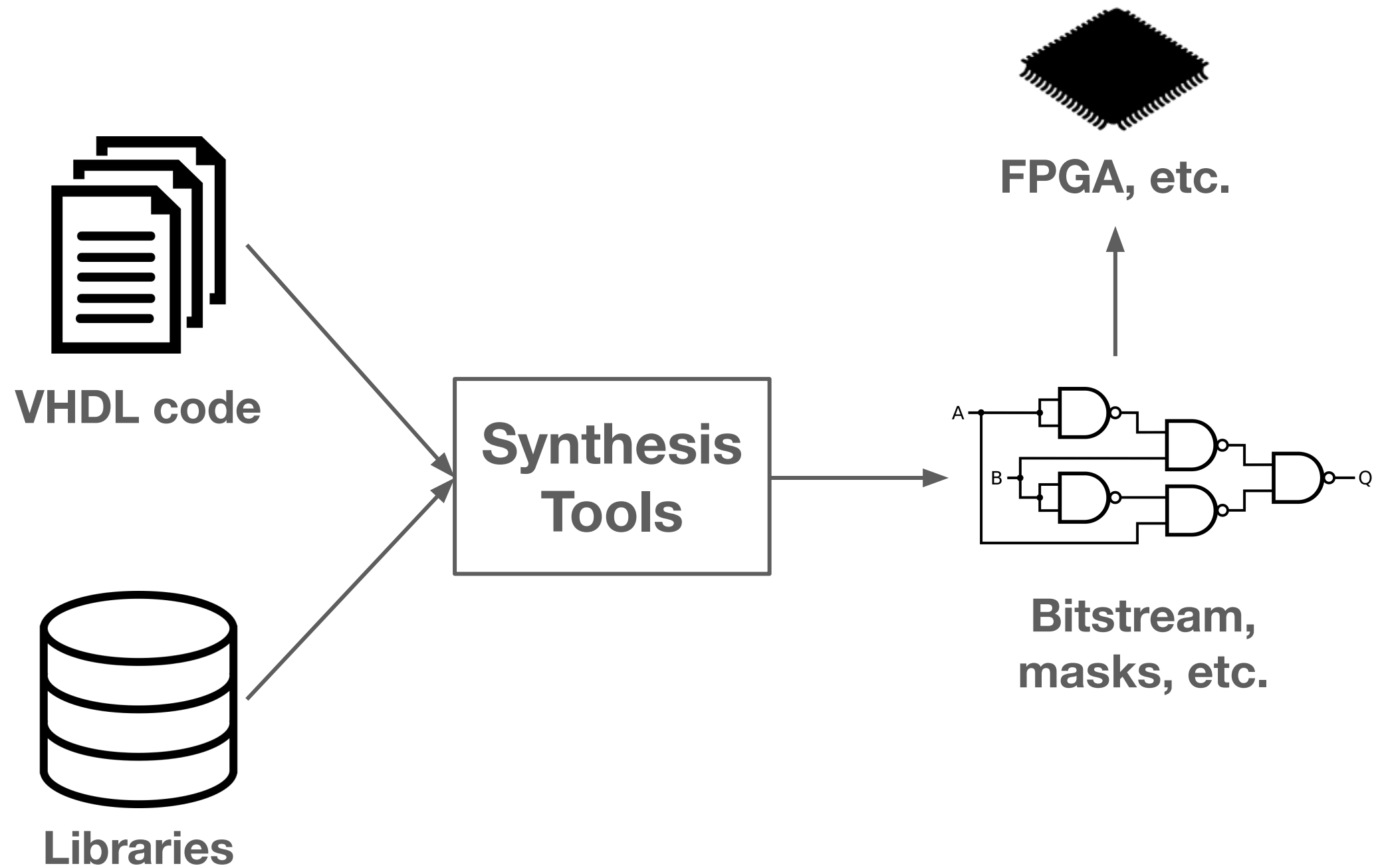

VHDL — SIMULAZIONE

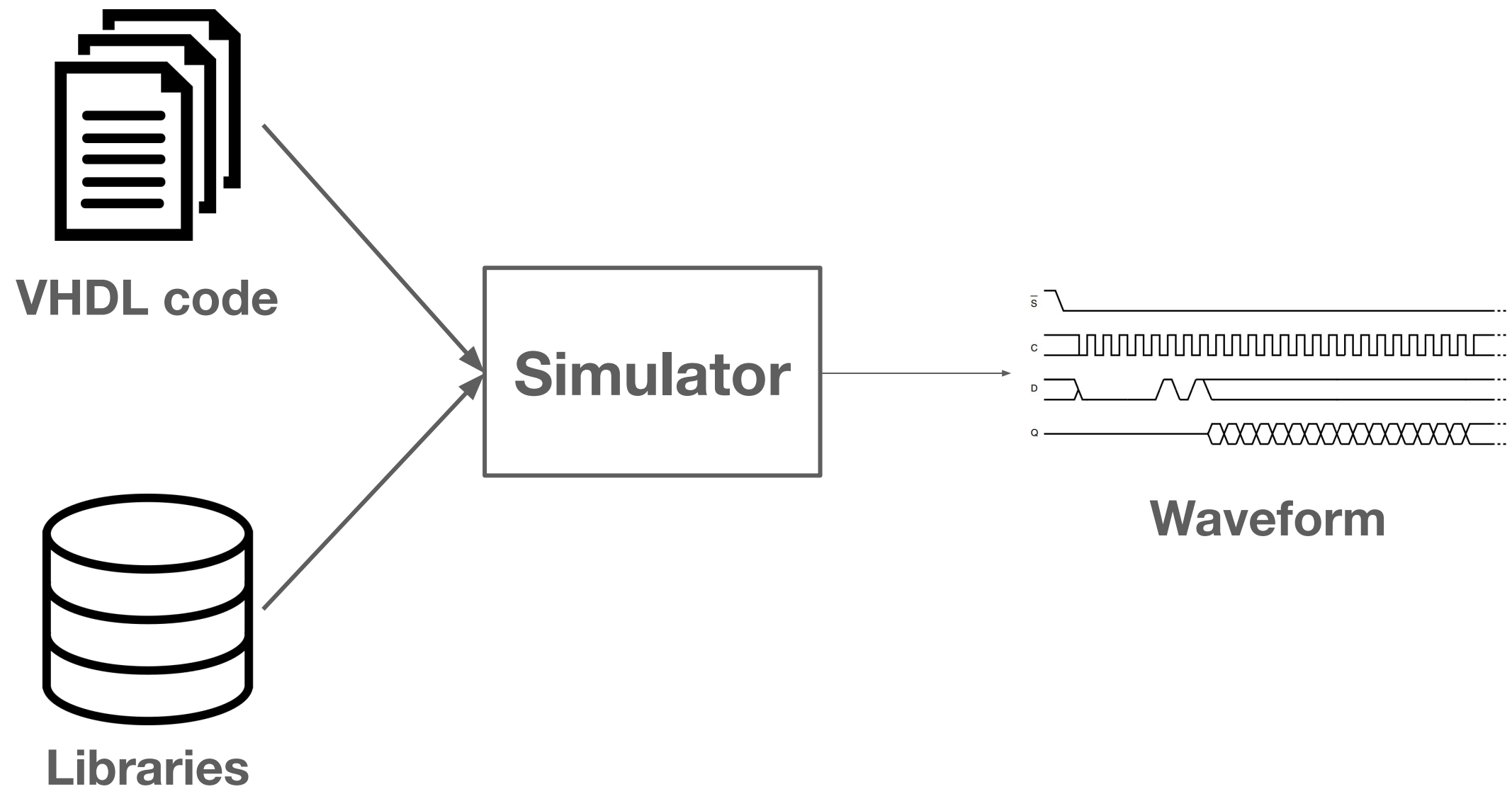

VHDL — CONCETTI BASE

- Ciascun design in VHDL contiene almeno un ***entity*** e una relativa ***architecture***
- Una *entity* descrive l'interfaccia del componente verso l'esterno, ie. ingressi e uscite
- Una *architecture* contiene l'implementazione interna del componente
 - Ciascuna *entity* può avere più di una *architecture* associata
- Opzionalmente, un design può includere una o più *librerie*



Pietro Lorefice pietro@develer.com

VHDL — STRUTTURA DI UN FILE

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.numeric_std.all;  
  
entity foo is  
    -- ...  
end entity;  
  
architecture bar of foo is  
begin  
    -- ...  
end architecture;
```



VHDL — DATA TYPES

- **`std.standard`**
 - `bit`, `boolean`, `integer`, `real`, `character`, `physical`
- **`ieee.std_logic_1164`**
 - `std_logic`, `std_logic_vector`
- **`ieee.numeric_std`**
 - `signed`, `unsigned`
- **User defined**
 - `type`, `array`, `record`



VHDL — DATA KINDS

- **signal**

- Emula il comportamento di un filo
- Può essere usato sia in codice *parallelo* che *sequenziale*
- L'assegnamento avviene tramite operatore `<=` ed è affetto da *ritardi*

- **variable**

- Simile al concetto di variabile nei linguaggi di programmazione classici
- Può essere dichiarata e usata solo in codice *sequenziale*
- L'assegnamento avviene tramite operatore `:=` ed è *immediato*
- **Non** possono essere usate nell'interfaccia di un design (ie. in una *entity*)



VHDL TIME!



Pietro Lorefice pietro@develer.com

VHDL — TESTING

- Aspetto fondamentale del processo di design hardware
 - Per individuare errori prima di andare in fab o spendere ore in una sintesi
 - Quanto più esaustivo e completo possibile
- Simulazioni volte a testare un design vengono anche chiamate **testbench**
- VHDL scritto per testing (simulazione) è concettualmente diverso dal VHDL per sintesi
 - Molti costrutti validi in simulazione **non sono sintetizzabili!**



Pietro Lorefice pietro@develer.com


VHDL TIME!




Pietro Lorefice pietro@develer.com

 ESEMPIO — 4-BIT COMPARATOR

- Realizzare un componente che dati due segnali a 4-bit in ingresso, produca in uscita:
 - '1' se **A > B**
 - '0' altrimenti



??

 


| A | B | Q |
|-------------|-------------|----------|
| 0000 | 0000 | 0 |
| 0001 | 0000 | 1 |
| 0010 | 0000 | 1 |
| ... | ... | ... |
| 0000 | 0001 | 0 |
| 0001 | 0001 | 0 |
| 0010 | 0001 | 1 |
| ... | ... | ... |




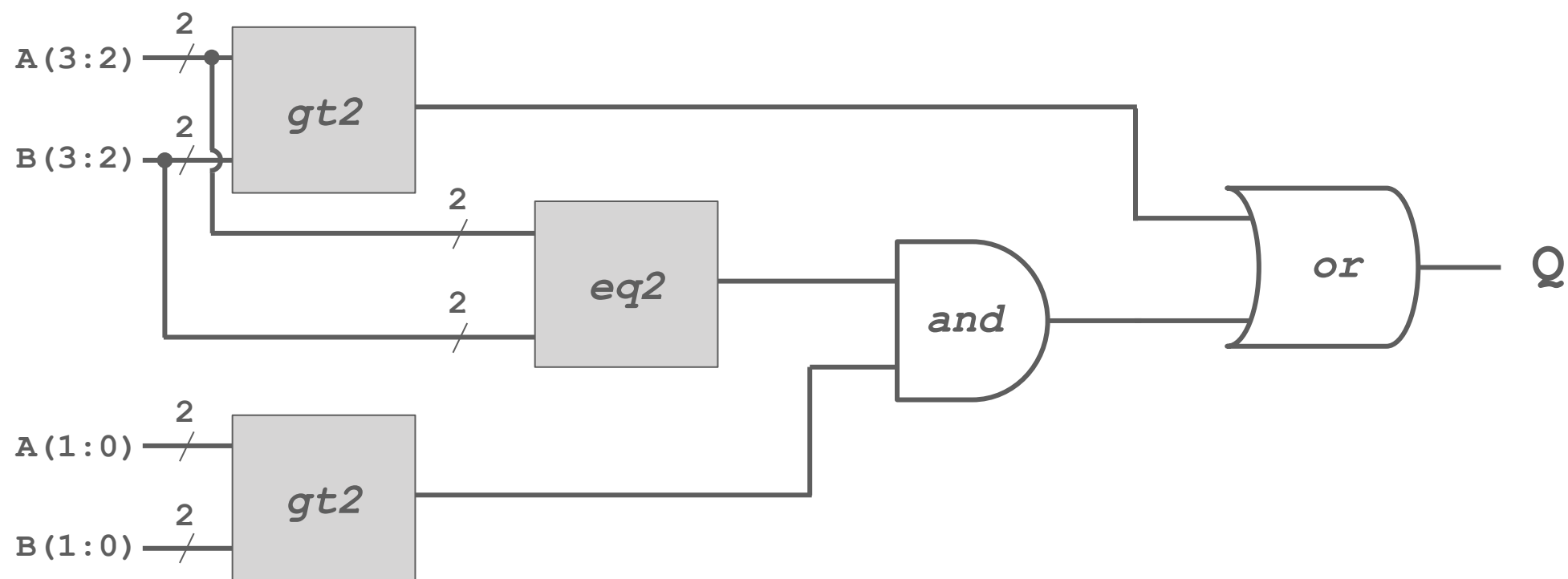
ESEMPIO — 4-BIT COMPARATOR

- Posso notare che:

- $A(3:2) > B(3:2) \rightarrow Q \leq '1'$
- $A(3:2) == B(3:2) \ \&\& \ A(1:0) > B(1:0) \rightarrow Q \leq '1'$
- **otherwise** $\rightarrow Q \leq '0'$



ESEMPIO — 4-BIT COMPARATOR

  

| | | B → | | | |
|-----|-------|----------|----------|----|----------|
| ↓ A | A \ B | 00 | 01 | 11 | 10 |
| | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |



MAPPE DI KARNAUGH

- Metodo per la semplificazione di espressioni algebriche booleane
 - Permette di trovare l'espressione minima in termini di *somme di prodotti*

| | | → B | | | |
|-----|----|-----|----|----|----|
| ↓ A | | 00 | 01 | 11 | 10 |
| | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |

$$Q = \quad + \quad +$$



VHDL TIME!




Pietro Lorefice pietro@develer.com

VHDL — LOGICA SEQUENZIALE

- Fino ad ora abbiamo analizzato esempi di *logica combinatoria*
 - Il segnale in uscita è una *funzione pura* del segnale in ingresso, ie. $f(A) = Q$
- Nella *logica sequenziale* l'uscita è funzione dell'ingresso attuale e degli *ingressi passati*
 - Vale a dire, la logica sequenziale è dotata di **memoria** e quindi di uno **stato**
- La logica sequenziale è tipicamente *sincrona*
 - L'aggiornamento dello stato avviene in corrispondenza di un **segnale di clock**



VHDL — FINITE STATE MACHINE

 


VHDL — FLIP-FLOP

- Blocco fondamentale della logica sequenziale
- Un flip-flop ha due stati stabili e può immagazzinare un bit di informazione
 - Uno dei due stati codifica un '1', l'altro uno '0'
- Esistono diverse tipologie di flip-flop, a seconda di input e sincronizzazione
 - La più diffusa è l'**edge-triggered D-flip-flop**



VHDL — D-FLIP-FLOP

 

| R | D | > | Q |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 0 |
| 0 | 0 | ┐ | 0 |
| 0 | 1 | ┐ | 1 |
| 0 | — | — | Q |



VHDL TIME!



Pietro Lorefice pietro@develer.com

DOMANDE?



Pietro Lorefice pietro@develer.com

CONTATTI

github

github.com/plorefice

e-mail

pietro@develer.com

web

develer.com/pietro-lorefice



Pietro Lorefice pietro@develer.com